



تمرین سری پنجم  
درس طراحی سیستم های دیجیتال

نام مدرس: خانم دکتر فلاحتی  
دستیار آموزشی مرتبط: علی اثنی عشری  
مهلت تحویل (بدون کسر نمره): ۶ بهمن

با سلام

دانشجویان عزیز موظف هستند باتوجه به آنچه در کلاس آموخته اند و همچنین در صورت نیاز، مطالعه کتاب ها و مراجع به سؤالات زیر پاسخ های علمی و فنی بدهند. لازم به ذکر است که در صورت نیاز برای هر سؤال، شکل ها و روابط لازم جهت مطالعه بیشتر ارائه شده است.

۱. یک ضرب کننده ترتیبی sequential Multiplier برای محاسبه ضرب برداری دو بردار  $N$  تایی (ضرب یک بردار  $N * 1$  با یک بردار  $N * 1$ ) با اعداد با عرض  $W$  بیت طراحی و تست کنید.  $N$  و  $W$  را به صورت پارامتر لحاظ کنید. در ضرب برداری، بردار اول سطری و بردار دوم ستونی بوده و درایه اول بردار اول در درایه اول بردار دوم ضرب می شود. سپس این مقدار در حاصل ضرب درایه دوم بردارها جمع میشود و همینطور تا آخر.

در این ضرب کننده قصد داریم تا حد ممکن مسیر بحرانی ترکیبی کوتاهی داشته باشیم بنابراین از ترکیب Multiplier Adder استفاده نکنید. بردارها در یک حافظه قرار دارند و در هر سیکل کلاک دو عدد از دو بردار خوانده شده و در هم ضرب می شود. قسمت Datapath و Control Unit را نیز طراحی کنید.

برای تست دو بردار زیر را در نظر بگیرید.

$$A = [1, 2, 3]$$

$$B =$$

$$[1$$

$$3$$

$$0]$$

۲. به کمک Shift Register یک پشته را پیاده سازی کنید. مزیت این کار این است که دیگر نیازی به Stack Pointer برای اشاره به داده در دسترس پشته نیست و داده در ابتدای Shift Register قابل استفاده خواهد بود. این پشته قادر است  $N$  داده  $W$  بیتی را در خود جای دهد و با دو سیگنال Push و POP کار می کند وقتی پشته داده ای ندارد و یک سیگنال POP دریافت می کند خطای EMPTY به صورت یک شدن یک FLAG به همین نام داده می شود و وقتی پشته جایی برای داده بعدی ندارد، یک سیگنال FULL صادر میشود. برای تست کردن این برنامه، پشته ای با ظرفیت ۳ داده ۱۶ بیتی را در نظر بگیرید داده های ۱ تا ۳ را به ترتیب در پشته وارد و از آن خارج کنید همه حالات ممکن که در بالا توضیح داده شد را نیز تست کنید. (خطای EMPTY، FULL و صحت کار پشته خود را نمایش دهید.)



۳. یک بافر با ظرفیت ۱۱ داده ۸ بیتی طراحی کنید که علاوه بر ورودی های  $clk$  و  $rst$ ، دارای ورودی  $write$  برای نوشتن داده جدید در بافر و ورودی  $read$  برای خواندن داده از بافر می باشد. بافر دارای دو خروجی یک بیتی  $Full$  و  $Empty$  و یک خروجی ۸ بیتی می باشد. در صورتی که بافر پر و ورودی  $write$  فعال باشد، داده نوشته نشده و  $Drop$  می شود. در صورتی که بافر خالی و  $Read$  فعال باشد نیز تغییری رخ نمی دهد.

۴. قطعه کد زیر را بصورت behavioral شبیه سازی کنید. خروجی شکل موج های حاصل را بررسی کنید

```
parameter CP=10;  
initial  
begin  
clock = 0;  
#(CP+1) In1 = 1'b0;  
#CP In2 = 1'b1;  
#(CP*5) $finish;  
end  
always #(CP/2) clock = ~clock;  
always #(CP*2) In3=In1 & In2;
```

5. Suppose you have all the logic resources. Synthesis the following codes and elaborate if there are any mistakes. Determine the type of error

i. Code 1: (For example,  $i++$  is wrong, replace it by  $i=i+1$ . Suppose  $1 < n < 4$ )

```
always @ (A or B)  
begin  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        begin  
            M[i] = A[i] * B[i];  
            PS[i] = PS[i] + M[i];
```

ii. Code 2

```
Module concatenation2 (input clk, input dataIn1, input dataIn2, output [1:0] dataO);  
  
    always @ (posedge clk, data_in1)  
        if (data_in1)  
            dataO = {dataIn1, dataIn2};  
        else if (data_in2)  
            dataO = {dataIn2, dataIn1 };  
  
endmodule
```