
integer ورودی است که میتواند به صورت یک decimal ورودی است که میتواند به صورت یک decimal در کد مربوط به این سوال، متغیر BCD معادل با این عدد باید BCD بیتی باشد. همچنین DCD معادل با این عدد باید DCD بیتی باشد چون عدد ورودی دو رقمی است و برای هر رقم نیاز به DCD بیت داریم.

برای تبدیل BCD به وست دهگان عدد را با استفاده از تقسیم بر 10 به دست می آوریم و مقدار آن را در 4 بیت پرارزش BCD ذخیره می کنیم. سپس برای قسمت یکان، می آوریم و مقدار آن را در 4 بیت کم ارزش ذخیره می کنیم. باقی مانده عدد بر 10 را در نظر می گیریم و مقدار آن را در 4 بیت کم ارزش ذخیره می کنیم. پس از تبدیل عدد به BCD، حالا باید این عدد را روی 7-segment نمایش دهیم. برای این کار، دوباره برای هر 4 بیت یک 7-segment جدا در نظر می گیریم (seg2 و seg1) و برای هر عدد که BCD نشان می دهد، امی دهیم. برای تعیین می تعیین BCD نشان می دهد، امی این روشن می کنیم. برای تعیین کردن اینکه چه قسمتهایی از 7-segment باید روشن شود، از لینک زیر استفاده شده است. https://www.javatpoint.com/bcd-to-seven-segment-decoder

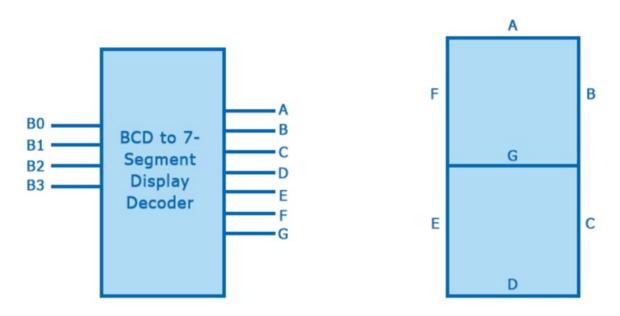

به صورت خلاصه، با توجه به شکل بالا باید برای هر عدد، تعیین شود که چه قسمتهایی از بین G باید روشن شوند. مثلا برای عدد G همه قسمتها به جز G باید روشن شوند. در فایل تست، عدد G به عنوان تست داده شده است.